

EE341 Fall 2019 HW 5

Lewis Collum

Updated: November 10, 2019

8.1

Find R

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_t)^2$$

$$\rightarrow 100\mu\text{A} = \frac{1}{2} \cdot 500\mu\text{A}/\text{V}^2 (V_{GS1} - 0.4\text{V})^2$$

$$V_{GS1} = 1.03\text{V}$$


$$V_{GS1} = V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - I_{REF}R$$

$$\rightarrow R = \frac{V_{DD} - V_{GS1}}{I_{REF}} = \frac{1.3 - 1.03}{100 \times 10^{-6}} = 2.7\text{k}\Omega$$

Lowest value of V_O

$$V_{Omin} = 1.03\text{V}$$

Output Resistance R_O

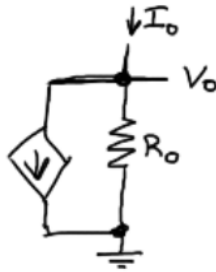

$$\lambda = \frac{1}{V_A' \cdot L} = \frac{1}{0.5\mu\text{m} \cdot 5\text{V}/\mu\text{m}} = 0.4\text{V}^{-1}$$

$$I_O = I_{sat}(1 + \lambda \cdot V_O) = 100(1 + 0.4 \cdot 1.03) = 141.2\mu\text{A}$$

$$R_O = \frac{V_O}{I_O} = 7.3\text{k}\Omega$$

Change in Output Current δI_O

$$I_O = I_{sat}(1 + \lambda \cdot V_O) = 100(1 + 0.4 \cdot 1.53) = 161.2\mu\text{A}$$

$$\delta I_O = 161.2 - 141.2 = 20\mu\text{A}$$

8.3

SPICE