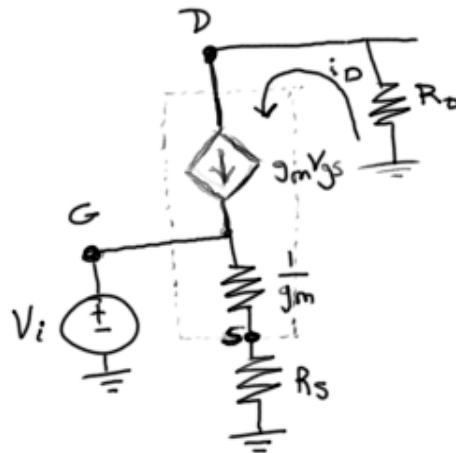


7.30



$$i_D = g_m V_{gs}$$

$$V_i = i_D \left(\frac{1}{g_m} + R_s \right)$$

$$V_s = i_D R_s$$

$$V_D = -i_D R_D \quad \therefore \frac{0 - V_D}{R_D} = i_D$$

$$\therefore \frac{V_s}{V_i} = \frac{i_D R_s}{i_D \left(\frac{1}{g_m} + R_s \right)} = \frac{R_s}{\frac{1}{g_m} + R_s} = \frac{1}{\frac{1}{g_m R_s} + 1}$$

$$\therefore \frac{V_D}{V_i} = \frac{-i_D R_D}{i_D \left(\frac{1}{g_m} + R_s \right)} = -\frac{R_D}{R_s} \frac{1}{\frac{1}{g_m R_s} + 1}$$

7.33

②

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t = 1.5 - 1.0 = 0.5 \text{ V}$$

Since $V_{DS} \geq V_{ov}$, the NMOS is saturated.

$$I_D = \frac{1}{2} K_n V_{ov}^2 \rightarrow 0.5 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0.5^2 = 0.5.$$

↑
VERIFIED

b)

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D} = \frac{100V}{0.5mA} = 200k\Omega$$

$$g_m = \sqrt{2k_n I_D} = \sqrt{2 \cdot 4 \cdot 0.5} = 2mV$$

$$10M || 5M = 3.33M$$



d)

$$R_{in} = R_G = 3.33M\Omega$$

$$V_{gs} = V_{sig} \frac{R_g}{R_g + R_{sig}} \rightarrow \frac{V_{gs}}{V_{sig}} = \frac{R_g}{R_g + R_{sig}} = 0.94$$

$$\frac{V_o}{V_{gs}} = -g_m (r_o || 16k || 16k) = -15.4$$

$$\frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{V_o}{V_{gs}} \cdot \frac{V_{gs}}{V_{sig}} = -15.4 \cdot 0.94 = -14.48$$

$$\textcircled{a} I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2$$

$$V_{ov} = \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 0.4 \text{ V} = V_{GS} - V_t \rightarrow V_{GS} = 1.2 \text{ V}$$

$$R_G = 10 \text{ M}\Omega$$

$$R_S = \frac{-V_{GS} + 5 \text{ V}}{0.4 \text{ mA}} = 9.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_D = +0.8 \text{ V} + \underbrace{V_S + V_{ov}}_{\text{Signal}} = 0 \text{ V}$$

$$R_D = \frac{5 \text{ V} - V_D}{0.4 \text{ mA}} = 12.5 \text{ k}\Omega$$



$$g_m = k_n I_D = 5 \cdot 0.4 = 2 \text{ mS}$$


$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D} = \frac{40 \text{ V}}{0.4 \text{ mA}} = 100 \text{ k}\Omega$$

⑦


$$G_v = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_{sig}} = (g_m (R_L \parallel R_D \parallel r_o)) \cdot \frac{R_G}{R_{sig} + R_G}$$

$$= 2 \text{ mS} \cdot (10 \text{ k}\Omega \parallel 12.5 \text{ k}\Omega \parallel 100 \text{ k}\Omega) \cdot \frac{10 \text{ M}\Omega}{1 \text{ M}\Omega + 10 \text{ M}\Omega}$$

$$= -9.60$$

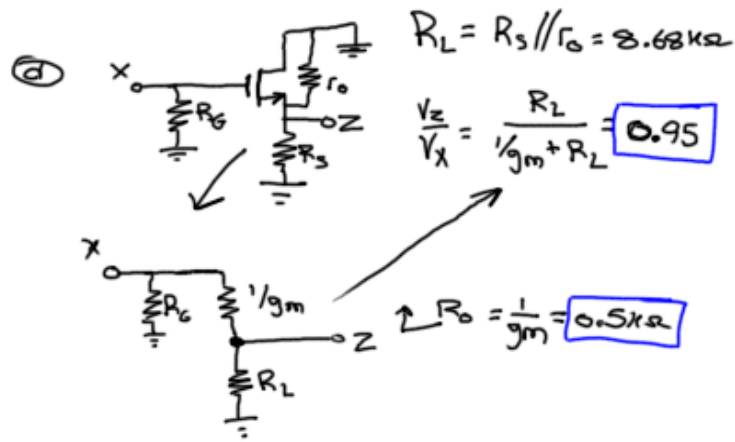

8.19

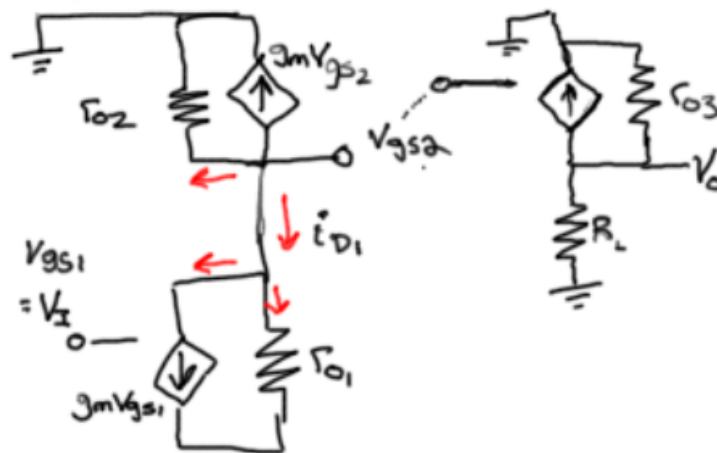

LEFT-SIDE

KCL:

$$i_{D1} = i_{ro1} + g_{m1}V_{gs1} = \frac{V_{gs2}}{r_{o1}} + g_{m1}V_{gs1}$$

Q1 ANALYSIS

$$\frac{V_{gs2}}{r_{o2}} = -i_{D1} - g_{m2}V_{gs2}$$

Q2 ANALYSIS

$$V_{gs2} = -(i_{D1} + g_{m2}V_{gs2})r_{o2}$$

$$= -\left(\frac{V_{gs2}}{r_{o1}} + g_{m1}V_{gs1} + g_{m2}V_{gs2}\right)r_{o2}$$

$$V_{gs2} + \frac{r_{o2}}{r_{o1}}V_{gs2} + g_{m2}V_{gs2}r_{o2} = -g_{m1}V_{gs1}r_{o2}$$

$$\star V_{gs2} \left(1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2}r_{o2}\right) = -g_{m1}V_{gs1}r_{o2}$$

RIGHT-SIDE

$$\begin{aligned} V_o &= -I_3(r_{o3} \parallel R_L) \\ &= -g_{m3} V_{gs3}(r_{o3} \parallel R_L) \\ * &= -g_{m3} V_{gs2}(r_{o3} \parallel R_L) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} Q_3 \\ \text{ANALYSIS} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} &= \frac{-g_{m1} r_{o2}}{1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2} r_{o2}} \quad \text{LEFT-SIDE GAIN} \\ \frac{V_o}{V_{gs2}} &= -g_{m3}(r_{o3} \parallel R_L) \quad \text{RIGHT-SIDE GAIN} \\ \frac{V_o}{V_{gs1}} &= \frac{V_o}{V_{gs2}} \cdot \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} = \frac{g_{m1} g_{m3} (r_{o3} \parallel R_L) r_{o2}}{1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2} r_{o2}} \quad \text{TOTAL GAIN} \end{aligned}$$

DIVIDE OUT r_{o2} :

$$\frac{V_o}{V_{gs1}} = \frac{g_{m1} g_{m3} (r_{o3} \parallel R_L)}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2}}$$

ASSUME LARGE r_{o} 'S:

$$\frac{V_o}{V_{gs1}} = \frac{g_{m1} g_{m3} R_L}{g_{m2}} = \frac{V_o}{V_I}$$

SINCE Q_2 & Q_3 HAVE SAME k_n' :


$$\frac{V_o}{V_I} = \frac{g_{m1} k_n' \frac{W_3}{L} V_{ov3} R_L}{k_n' \frac{W_2}{L} V_{ov2}} \quad \begin{array}{l} \text{where} \\ V_{ov2} = V_{ov3} \end{array}$$

$$= \frac{g_{m1} R_L W_3}{W_2}$$

So,

$$\boxed{\frac{V_o}{V_I} = g_{m1} R_L \frac{W_3}{W_2}}$$

FIND r_{o2} RESISTANCE

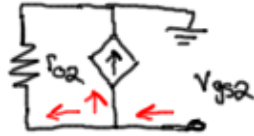

$$i_{o2} = \frac{v_{gs2}}{r_{o2}} + g_{m2} v_{gs2}$$

$$i_{o2} = v_{gs2} \left(\frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} \right)$$


$$\frac{v_{gs2}}{i_{o2}} = \frac{1}{\frac{1}{r_{o2}} + g_{m2}} = \boxed{r_{o2} \parallel g_{m2}}$$

VOLTAGE GAIN OF Q_1

$$\frac{v_{gs2}}{v_{gs1}} = \frac{-g_{m1} r_{o2}}{1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2} r_{o2}}$$

$$= \frac{-g_{m1}}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2}}$$
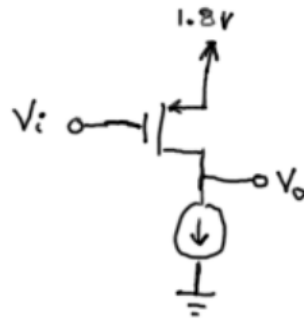
$$= \boxed{-g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel g_{m2})}$$




$$1.8 - V_{SD} \geq V_{ov} \quad \text{SATURATION REGION}$$

$$1.8 - V_{SD} \geq 0.2$$

$$1.6 \geq V_{SD}$$

HIGHEST INSTANTANEOUS
VOLTAGE

$$V_{SD} = 1.6V$$

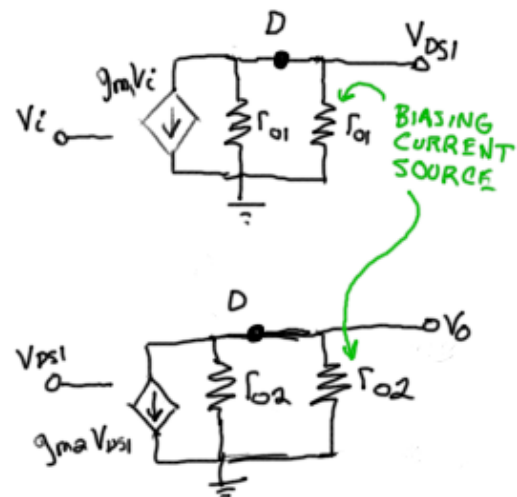

$$r_{o1} = r_{o2} \text{ since } |V_{A1}| = |V_{A2}|$$

$$\frac{V_{DS1}}{r_{o1} \parallel r_{o2}} = -g_{m1} V_i$$

$$\frac{V_{DS1}}{V_i} = -\frac{1}{2} g_{m1} r_o$$

Q1
ANALYSIS

$$\frac{V_o}{r_{o1} \parallel r_{o2}} = -g_{m2} V_{DS1}$$

$$\frac{V_o}{V_{DS1}} = -\frac{1}{2} g_{m2} r_o$$

Q2
ANALYSIS

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{DS1}} \cdot \frac{V_{DS1}}{V_i} = \frac{1}{4} g_{m1} g_{m2} r_o^2$$

FIND $|V_{ov}|$ IF $|V_A| = 5V$ & $A_v = 400$

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D}$$

$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{2I_D}{V_{ov}}$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2$$

$$A_v = 400 = \frac{1}{4} \left(\frac{2I_D}{V_{ov}} \right)^2 \left(\frac{|V_A|}{I_D} \right)^2$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{4V_A^2}{V_{ov}^2}$$

$$= \frac{V_A^2}{V_{ov}^2}$$

$$V_{ov} = \sqrt{V_A^2 / 400} = \frac{V_A}{\sqrt{400}} = \frac{V_A}{20}$$

$$|V_{ov}| = \frac{5}{20} = \boxed{0.2 V}$$

FIND I_{REF} :

$$I_{REF} = I_{D3}$$

$$I_{D3} = \frac{1}{2} k_p' \frac{W}{L} V_{OV}^2$$

$$= \frac{1}{2} 100 \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_t|)^2$$



$$R_O = 100k\Omega = r_{O1} \parallel r_{O2} = \frac{|V_A|}{I_{D1}} \parallel \frac{|V_A|}{I_{D2}}$$

\uparrow same \uparrow

$$= \frac{1}{2} \frac{|V_A|}{I_{D2}}$$

$$R_O = \frac{|V_A|}{2 I_{D2}} \Rightarrow I_{D2} = \frac{5}{2 \cdot 100k\Omega} = 0.025mA$$

$$I_{REF} = I_{D3} = I_{D2} = \boxed{0.025mA}$$