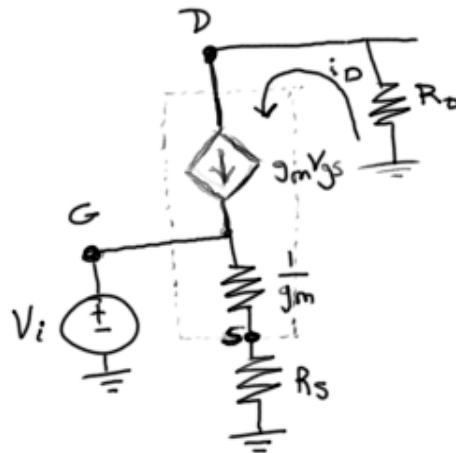


7.30



$$i_D = g_m V_{gs}$$

$$V_s = i_D \left( \frac{1}{g_m} + R_s \right)$$

$$V_s = i_D R_s$$

$$V_D = -i_D R_D \quad \therefore \frac{0 - V_D}{R_D} = i_D$$

$$\therefore \frac{V_s}{V_i} = \frac{i_D R_s}{i_D \left( \frac{1}{g_m} + R_s \right)} = \frac{R_s}{\frac{1}{g_m} + R_s} = \frac{1}{\frac{1}{g_m R_s} + 1}$$

$$\therefore \frac{V_D}{V_i} = \frac{-i_D R_D}{i_D \left( \frac{1}{g_m} + R_s \right)} = -\frac{R_D}{R_s} \frac{1}{\frac{1}{g_m R_s} + 1}$$

7.33

②

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t = 1.5 - 1.0 = 0.5 \text{ V}$$

Since  $V_{DS} \geq V_{ov}$ , the NMOS is saturated.

$$I_D = \frac{1}{2} K_n V_{ov}^2 \rightarrow 0.5 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0.5^2 = 0.5.$$

↑  
VERIFIED

b)

$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D} = \frac{100V}{0.5mA} = 200k\Omega$$

$$g_m = \sqrt{2k_n I_D} = \sqrt{2 \cdot 4 \cdot 0.5} = 2mV$$

$$10M || 5M = 3.33M$$



d)

$$R_{in} = R_G = 3.33M\Omega$$

$$V_{gs} = V_{sig} \frac{R_g}{R_g + R_{sig}} \rightarrow \frac{V_{gs}}{V_{sig}} = \frac{R_g}{R_g + R_{sig}} = 0.94$$

$$\frac{V_o}{V_{gs}} = -g_m (r_o || 16k || 16k) = -15.4$$

$$\frac{V_o}{V_{sig}} = \frac{V_o}{V_{gs}} \cdot \frac{V_{gs}}{V_{sig}} = -15.4 \cdot 0.94 = -14.48$$

$$\textcircled{a} \quad I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2$$

$$V_{ov} = \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 0.4 \text{ V} = V_{GS} - V_t \rightarrow V_{GS} = 1.2 \text{ V}$$

$$R_G = 10 \text{ M}\Omega$$

$$R_S = \frac{-V_{GS} + 5 \text{ V}}{0.4 \text{ mA}} = 9.5 \text{ k}\Omega$$

$$V_D = +0.8 \text{ V} + \underbrace{V_S + V_{ov}}_{\text{Signal}} = 0 \text{ V}$$

$$R_D = \frac{5 \text{ V} - V_D}{0.4 \text{ mA}} = 12.5 \text{ k}\Omega$$



$$g_m = k_n I_D = 5 \cdot 0.4 = 2 \text{ mS}$$


$$r_o = \frac{|V_A|}{I_D} = \frac{40 \text{ V}}{0.4 \text{ mA}} = 100 \text{ k}\Omega$$

⑦


$$G_v = \frac{V_o}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_{sig}} = (g_m (R_L \parallel R_D \parallel r_o)) \cdot \frac{R_G}{R_{sig} + R_G}$$

$$= 2 \text{ mS} \cdot (10 \text{ k}\Omega \parallel 12.5 \text{ k}\Omega \parallel 100 \text{ k}\Omega) \cdot \frac{10 \text{ M}\Omega}{1 \text{ M}\Omega + 10 \text{ M}\Omega}$$

$$= -9.60$$

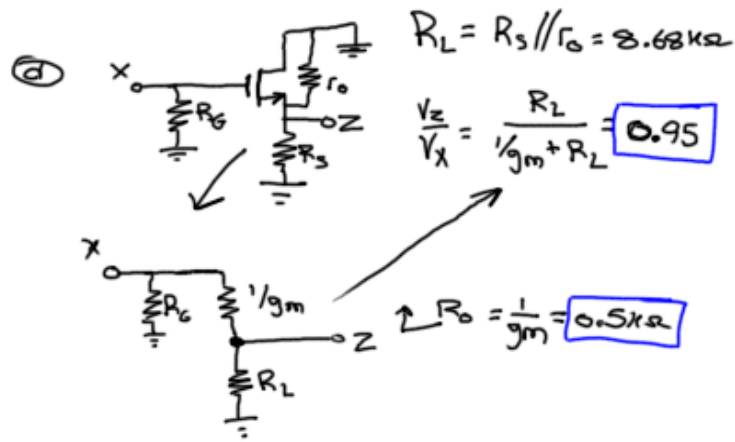

8.19

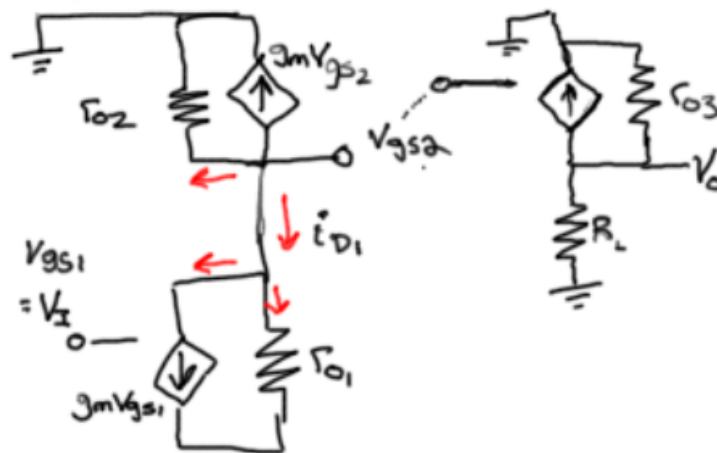

LEFT-SIDE

KCL:

$$i_{D1} = i_{r_{o1}} + g_{m1}V_{gs1}$$

$$= \frac{V_{gs2}}{r_{o1}} + g_{m1}V_{gs1}$$

Q1 ANALYSIS

$$\frac{V_{gs2}}{r_{o2}} = -i_{D1} - g_{m2}V_{gs2}$$

Q2 ANALYSIS

$$V_{gs2} = -(i_{D1} + g_{m2}V_{gs2})r_{o2}$$

$$= -\left(\frac{V_{gs2}}{r_{o1}} + g_{m1}V_{gs1} + g_{m2}V_{gs2}\right)r_{o2}$$

$$V_{gs2} + \frac{r_{o2}}{r_{o1}}V_{gs2} + g_{m2}V_{gs2}r_{o2} = -g_{m1}V_{gs1}r_{o2}$$

$$\star V_{gs2} \left(1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2}r_{o2}\right) = -g_{m1}V_{gs1}r_{o2}$$

### RIGHT-SIDE

$$\begin{aligned} V_o &= -I_3(r_{o3} \parallel R_L) \\ &= -g_{m3} V_{gs3}(r_{o3} \parallel R_L) \\ * &= -g_{m3} V_{gs2}(r_{o3} \parallel R_L) \end{aligned} \quad \begin{array}{l} Q_3 \\ \text{ANALYSIS} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} &= \frac{-g_{m1} r_{o2}}{1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2} r_{o2}} \quad \text{LEFT-SIDE GAIN} \\ \frac{V_o}{V_{gs2}} &= -g_{m3}(r_{o3} \parallel R_L) \quad \text{RIGHT-SIDE GAIN} \\ \frac{V_o}{V_{gs1}} &= \frac{V_o}{V_{gs2}} \cdot \frac{V_{gs2}}{V_{gs1}} = \frac{g_{m1} g_{m3} (r_{o3} \parallel R_L) r_{o2}}{1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2} r_{o2}} \quad \text{TOTAL GAIN} \end{aligned}$$

DIVIDE OUT  $r_{o2}$ :

$$\frac{V_o}{V_{gs1}} = \frac{g_{m1} g_{m3} (r_{o3} \parallel R_L)}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2}}$$

ASSUME LARGE  $r_{o}$ 'S:

$$\frac{V_o}{V_{gs1}} = \frac{g_{m1} g_{m3} R_L}{g_{m2}} = \frac{V_o}{V_I}$$

SINCE  $Q_2$  &  $Q_3$  HAVE SAME  $k_n'$ :


$$\frac{V_o}{V_I} = \frac{g_{m1} k_n' \frac{W_3}{L} V_{ov3} R_L}{k_n' \frac{W_2}{L} V_{ov2}} \quad \begin{array}{l} \text{where} \\ V_{ov2} = V_{ov3} \end{array}$$

$$= \frac{g_{m1} R_L W_3}{W_2}$$

So,

$$\boxed{\frac{V_o}{V_I} = g_{m1} R_L \frac{W_3}{W_2}}$$

### FIND $r_{o2}$ RESISTANCE

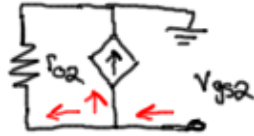

$$i_{o2} = \frac{v_{gs2}}{r_{o2}} + g_{m2} v_{gs2}$$

$$i_{o2} = v_{gs2} \left( \frac{1}{r_{o2}} + g_{m2} \right)$$

$$\frac{v_{gs2}}{i_{o2}} = \frac{1}{\frac{1}{r_{o2}} + g_{m2}} = \boxed{r_{o2} \parallel g_{m2}}$$

### VOLTAGE GAIN OF $Q_1$

$$\frac{v_{gs2}}{v_{gs1}} = \frac{-g_{m1} r_{o2}}{1 + \frac{r_{o2}}{r_{o1}} + g_{m2} r_{o2}}$$

$$= \frac{-g_{m1}}{\frac{1}{r_{o2}} + \frac{1}{r_{o1}} + g_{m2}}$$

$$= \boxed{-g_{m1} (r_{o1} \parallel r_{o2} \parallel g_{m2})}$$