

EE341 Fall 2019 HW 7

Lewis Collum

Updated: November 25, 2019

Inverter Subcircuit

```
.subckt inverter vDD input output
mSource output input vDD sourceBody source
+ L = 1u
+ W = 16u

mSink output input 0 sinkBody sink
+ L = 1u
+ W = 8u
.ends

.model source pmos
+ kp = 0.08m
+ vto = -1
+ lambda = 0.2
+ cbd = 100fF
+ cbs = 100fF
+ tox = 50nm


.model sink nmos
+ kp = 0.18m
+ vto = 1
+ lambda = 0.2
+ cbd = 100fF
+ cbs = 100fF
+ tox = 50nm
```

(1) Transfer Function of a Single Inverter

```
.title CMOS Inverter (Transfer Function)
.include inverter.cir

vDD vDD 0 DC 3
vIn input 0
xInverter vDD input output inverter

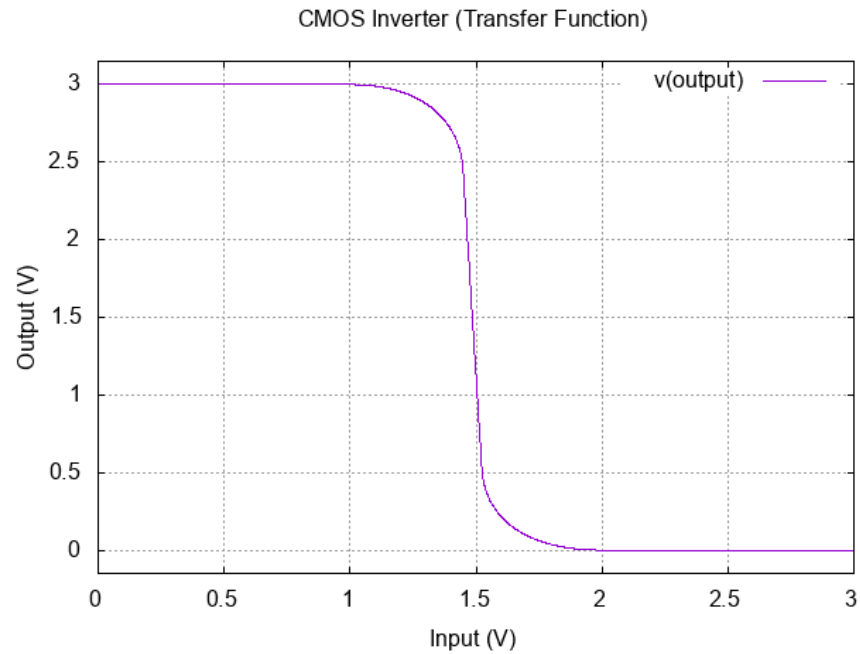.control
dc vIn 0 3 0.001
set gnuplot_terminal=png/quit
gnuplot $file v(output) vs v(input) ylabel "Output (V)" xlabel "Input (V)"
.endc
.end
```



Region Characteristics

- $v_{in} < 1$:
 - NMOS is **off**.
 - PMOS is **on**.
 - $v_{out} = v_{DD}$
 - Sources current
- $2 < v_{in}$:
 - NMOS is **on**
 - PMOS is **off**
 - $v_{out} = 0$
 - Sinks current
- $1 < v_{in} < 2$:
 - NMOS $v_{gs} < v_{nt}$
 - PMOS $v_{sg} < v_{pt}$

(2) Three Cascade Inverters with a Load Capacitor

```
.title Propagation Delay at Inverter B Output
.include inverter.cir

vDD vDD 0 DC 3
vIn input 0 pulse 0 3 0 0.05ns 0.05ns 0.5ns 1ns

xA vDD input aOutput inverter
xB vDD aOutput bOutput inverter
```

```
xC vDD bOutput output inverter
```

```
cLoad output 0
```

```
.control
```

```
tran 0.001ns 1.9ns 0.9ns
```


```
set gnuplot_terminal=png/quit
```

```
let millis = time*1e9
```

```
setscale millis
```

```
gnuplot $file v(input) v(bOutput) xlabel "Time (ms)" ylabel "(V)"
```

```
.endc
```

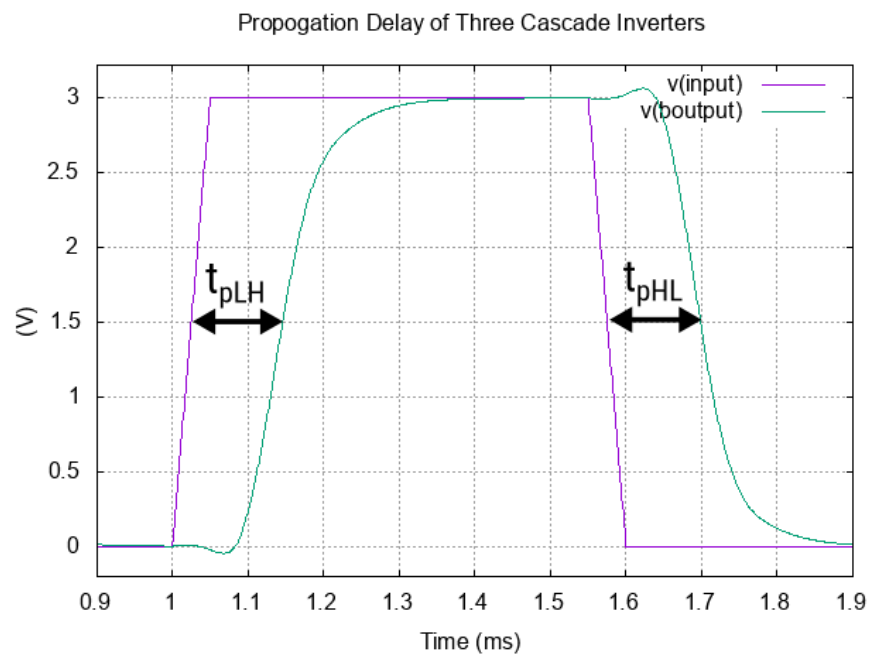

$$t_{pHL} = t_{pLH} = t_{pd} \approx 0.12\text{ms}$$